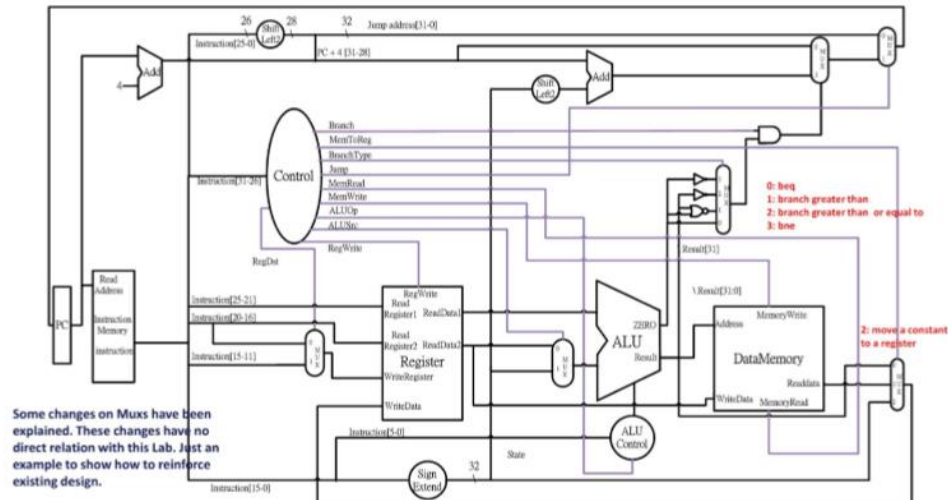


Computer Organization

Architecture diagrams:



Hardware module analysis:

Program Counter :

目前指令的位置。

Decoder :

判斷目前所要執行的 operation 為何，輸出 RegWrite_o/ ALU_op_o/ ALUSrc_o/ RegDst_o/ Branch_o/ MemToReg_o/ Jump_o/ MemRead_o/ MemWrite_o 等控制訊號。

Instruction Memory :

將目前要執行的指令存到 Instruction Memory。

Register File :

依照 R-type/I-type 來讀取 1-2 個 register 檔案內容並輸出做運算。

ALU :

依據收到 ALU Control 的訊號，將輸入的值作相對應的 operation。

(這次相較上次增加了 lw / sw / jal)

Adder :

Adder1

將 pc 的指向下一個指令(pc+4)

Adder2

依據分支給予的偏移量加上原本 pc 的值來更新 pc 的值。

ALU Control :

控制 ALU 所要做的 operation。

Shift Left 2:

因為 instruction 的單位為 word(32 bit)，所以要向左移 2 bit 將單位轉為以 byte(8 bit)來計算

Sign Extend:

像是 immediate 等的值在 instruction 中只存放 16 bit，因此需要透過 sign extend 為 32 bit 才能當作輸入。

MUX

MUX_2to1


1. Mux_ALUSrc (choose which data (reg_read_data2/ sign_ext_out) be written into reg)
2. Mux_ADD (choose which data (add1_out/ add2_out) be written into Mux_PC_Source)


MUX_3to1

1. Mux_Write_Reg (data written to reg)
2. Mux_PC_Source (update pc address)
3. Mux_WriteData (data written into reg)


Finished part:

Test1

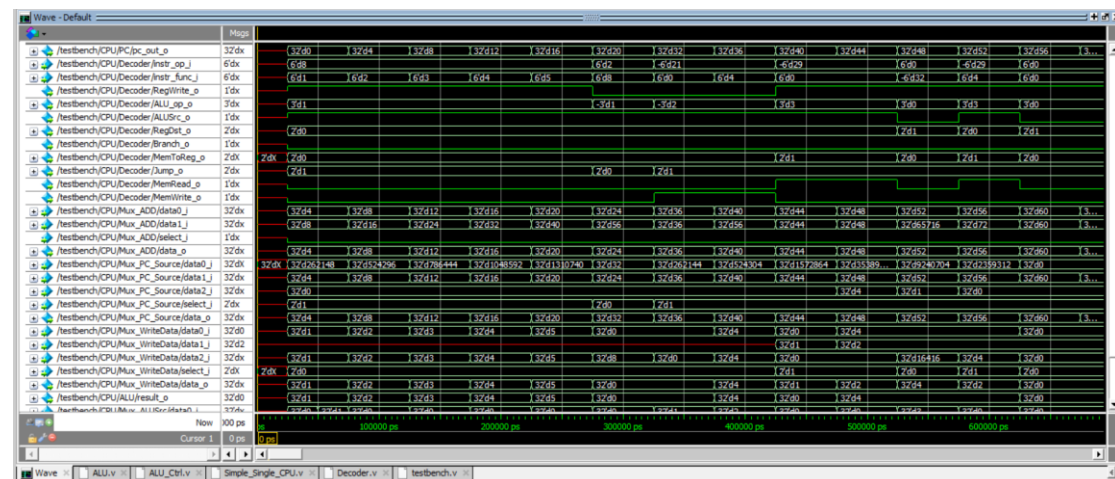

 

The screenshot displays a digital logic simulator's waveform viewer. The top panel shows a list of signals, including testbench/CPU_De..., testbench/CPU_Mu..., and testbench/CPU_Mem... The main area shows a multi-channel digital signal trace. The time scale is 16000000 ps, and the cursor is at 0 ps. The waveform shows a sequence of data values across time, with some channels showing a transition from 0 to 1.

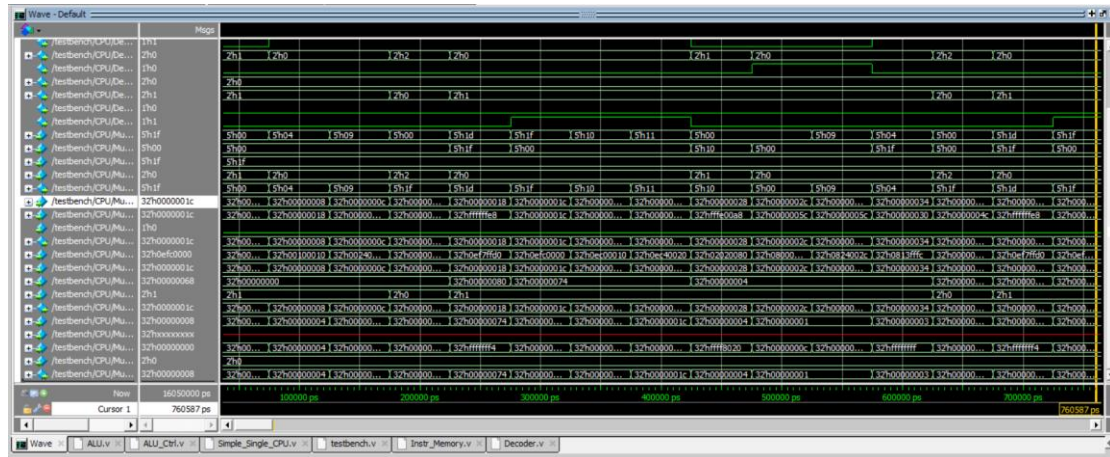

```
# Data Memory =      0,      0,      56,      4,      68,      18,      1,      56
# Data Memory =      3,      68,      0,      0,      0,      0,      0,      0
# Data Memory =      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0
# Data Memory =      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0
# Registers
# R0 =      0, R1 =      0, R2 =      5, R3 =      0, R4 =      1, R5 =      0, R6 =      0, R7 =      0
# R8 =      0, R9 =      1, R10 =      0, R11 =      0, R12 =      0, R13 =      0, R14 =      0, R15 =      0
# R16 =      2, R17 =      68, R18 =      0, R19 =      0, R20 =      0, R21 =      0, R22 =      0, R23 =      0
# R24 =      0, R25 =      0, R26 =      0, R27 =      0, R28 =      0, R29 =      92, R30 =      0, R31 =      56
# ** Note: $stop : D:/12tmp/CO_Lab3/CO_Lab3/code/testbench.v(36)
# Time: 16050 ns Iteration: 0 Instance: /testbench
# Break in Module testbench at D:/12tmp/CO_Lab3/CO_Lab3/code/testbench.v line 36
```

Problems you met and solutions:

1. SW / LW 的地址錯誤

Sol: 在 ALU 中將 SW/LW 的的指加上立即值(offset)，否則存到的地址都為同一個。

2. Jal 存值方式錯誤，最後 ra 跳回的指令錯誤

Sol: 透過將 Mux_Write_Reg 改為 MUX_3to1，當收到 jal 時 RegDst 設為 2，輸入 RegDst 為 31。

3. 在 test2 時 reg 內存值有誤

Sol: 由於我是在 ALU 中處理 jal 及 jr 的地址存值及其 offset，而游於藝開始我將傳入 ALU 中的的記憶體位置傳成 RS 的讀取範圍 (instr_memory_out[25:21])，之後將傳入值改為 reg_read_data1 就沒問題了。

Summary:

這次 LAB 相較於前兩次寫比較慢的原因主要都是指令之間沒有傳好而致，例如：遇到 jal 指令後要將的指存起來、該如何存，遇到 jr 指令時又要如何將 reg 中的值讀出來，還有在遇到 sw/lw 時的指的 offset 要如何去加，都是這次 LAB 主要遇到的問題。